

Si – No- Si – Si- No

Parece raro que alguien se pudiera comunicar con solo dos palabras. Es lo que hacemos con todos los dispositivos digitales que usan el código binario (0 y 1) o dos estados lógicos (falso y verdadero). La práctica 5 es muy simple, si conoce la base del sistema binario y los conceptos fundamentales de lógica.

Sistema de numeración binario

El sistema de numeración binario es similar conceptualmente al decimal, con la diferencia que tiene solamente dos caracteres (en lugar de 10) y cada dígito indica el número por el que se debe multiplicar la potencia respectiva de 2, es decir 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ... (en lugar de 10), obteniendo el número final al sumar todos los dígitos.

Por ejemplo

$$137_{10} = (1*100 + 3*10 + 7)_{10} = 10001001_2 = (1*1000000 + 1*1000 + 1)_2$$

Además del código binario existen otros códigos que usan 0 y 1, que tienen diversas propiedades. El código de Gray tiene una particularidad llamativa: entre un número y el siguiente solamente cambia un dígito.

Otros códigos, como el BCD es como el binario, pero que asigna 4 dígitos binarios a cada número decimal, el exceso 3 (XS3) se obtiene de sumar 3 al correspondiente número en BCD.

¿Cómo se suman y restan dos números binarios?

$$\begin{array}{r} 11011 \\ + 1101 \\ \hline 101000 \end{array}$$

$$(27 + 13 = 40)$$

$$\begin{array}{r} 11011 \\ - 1101 \\ \hline 1110 \end{array}$$

$$(27 - 13 = 14)$$

BIN	GRAY
0000	0000
0001	0001
0010	0011
0011	0010
0100	0110
0101	0111
0110	0101
0111	0100
1000	1100
1001	1101
1010	1111
1011	1110
1100	1010
1101	1011
1110	1001
1111	1000

$$7_{10} = 0111_2 = 0100_{\text{GRAY}}$$

$$8_{10} = 1000_2 = 1100_{\text{GRAY}}$$

BCD	XS3
0000	0011
0001	0100
0010	0101
0011	0110
0100	0111
0101	1000
0110	1001
0111	1010
1000	1011
1001	1100

$$12_{10} = 0001\ 0010_{\text{BCD}} = 0100\ 0101_{\text{XS3}}$$

La particularidad del código XS3 es que el complemento a 9 de un número se obtiene cambiando 0 a 1 y 1 a 0. Ej: El complemento a 9 de 1 (0100_{XS3}) es 8 (1011_{XS3}).

Si se expresa un número y en base r:

$$Y = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \dots + a_n r^n$$

El complemento a r-1 del número y será

$$Y' = (r-1-a_0) + (r-1-a_1) r + (r-1-a_2) r^2 + \dots + (r-1-a_n) r^n = (r-1) + (r-1) r + (r-1) r^2 + \dots + (r-1) r^n - Y$$

$$= r^{(n+1)} - 1 - Y$$

Por lo tanto

$$X - Y = X + Y' + 1 - r^{(n+1)}$$

Es decir, salvo por una potencia (n+1) de la base, puedo transformar una resta en una suma si paso al complemento. En el caso del XS3 entonces, es particularmente fácil construir el complemento a nueve, y por lo tanto puedo restar números BCD pasándolos a XS3, tomando el complemento del sustraendo y sumándole 1.

Algebra de Boole

Se puede definir una estructura algebraica con las siguientes propiedades:

1. Propiedad conmutativa: $x + y = y + x$; $x \cdot y = y \cdot x$
2. Propiedad asociativa: $x + (y + z) = (x + y) + z$; $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
3. Propiedad distributiva: $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$; $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$
4. Propiedad de los neutros. Existen 0 y 1 tales que: $x + 0 = x$; $x \cdot 1 = x$
5. Propiedad de los opuestos. Existe \bar{x} tal que: $x + \bar{x} = 1$; $x \cdot \bar{x} = 0$

Si X e Y son números binarios 0 y 1 (falso y verdadero) estas propiedades se verifican si:

X + Y = Q cumple

X	Y	X + Y = Q	$\bar{X} + \bar{Y} = \bar{Q}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

y **X · Y = R**

X	Y	X · Y = R	$\bar{X} \cdot \bar{Y} = \bar{R}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


Si se piensa en términos de funciones lógicas, “**X + Y**” es la función “**O**” o “**OR**” mientras que “**X · Y**” es la función “**Y**” o “**AND**”. La compuerta “**AND**” con la salida negada se denomina “**NAND**” mientras que la compuerta “**OR**” con la salida negada se llama “**NOR**”.

Entre las propiedades que se verifican, están las de **De Morgan**

$$\overline{X + Y} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$$

$$\overline{X \cdot Y} = \bar{X} + \bar{Y}$$

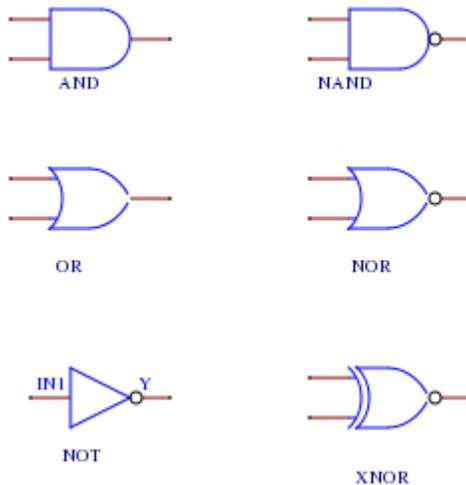Los símbolos que representan funciones con compuertas lógicas son:



Por una cuestión histórica, cuando se desarrollaron los circuitos integrados de compuertas surgieron dos “familias”, los basados en transistores bipolares, llamada TTL, y los basados en transistores de efecto de campo, llamados CMOS. Mientras que los TTL se identificaron por números del tipo 74XX, los CMOS tomaron los números 40XX, donde las XX indicaban que función cumplía el circuito.

De esa forma un chip con 4 compuertas NAND de dos entradas es un 7400 o un 4011 según si es TTL o CMOS. Un chip con 4 compuertas NOR de dos entradas es un 7402 o un 4001 según si es TTL o CMOS. Un chip con 6 inversores es un 7404 o un 4069 según si es TTL o CMOS.

Mientras que TODOS los TTL se alimentan con +5V y 0V los CMOS se pueden alimentar con una tensión positiva de entre 3V y 15V, y 0V. Originalmente los TTL eran más rápidos mientras que los CMOS consumían menos potencia.

Para que dos circuitos con compuertas lógicas se puedan interconectar, y los resultados obtenidos sean correctos, deben “entender” a un CERO y a un UNO de la misma forma. Si bien en un TTL, que se alimenta con 5V y 0V el UNO es el estado de 5V y el CERO el de 0V, uno se podría preguntar ¿Qué pasa si la entrada de una compuerta es 4V? ¿Y si fuera 3V, 2V? En algún momento pasará a tomarla como un CERO. Tanto porque tienen alimentaciones distintas como porque tienen rangos de UNO y CERO distintos, las compuertas TTL y CMOS no se podían interconectar. Es decir, uno debía optar, en función de cual fuera mejor para una aplicación, por una u otra familia.

A lo largo de su historia, de casi 50 años. Se fueron logrando mejoras, que se indicaron mediante el agregado de letras. Las características de cada uno eran:

TTL

74XX ORIGINAL

74HXX ALTA VELOCIDAD

74LXX BAJO CONSUMO

74SXX ALTA VELOCIDAD (SCHOTTKY)

74LSXX SCHOTTKY BAJOS CONSUMO

74FXX FAST

74ASXX ADVANCED SHOTTKY

74ALSXX ADVANCED LOW POWER SHOTTKY

CMOS

40XX ORIGINAL

40XXB MAYOR VELOCIDAD

74CXX PINOUT TTL

74HCXX IGUAL VELOCIDAD QUE 74LSXX COMP TTL

74ACXX IGUAL QUE 74FXX

74HCT ALTA VELOCIDAD COMP TTL

74ACT ADVANCED CMOS COMP TTL

En las últimas versiones de CMOS, ya son compatibles con las compuertas TTL, y por lo tanto las familias pueden converger. Los marcados en rojo son aquellos que hoy se usan. Mucho de los otros son históricos.

Con todo esto uno puede tomar la cantidad de entradas digitales que quiera y escribir la función lógica entre ellas que quiera. Esto se puede expresar tanto por ecuaciones como a través de una tabla de verdad. Por ejemplo, si A, B y C son entradas, y Q está definido por la siguiente tabla de verdad:

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Q = \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} \bar{C} + A \bar{B} C + A B C$$

Porque Q vale UNO (es verdadero) cuando A es CERO Y B es CERO Y C es UNO "O" A es UNO y B es CERO y C es CERO "O" ...

Esta ecuación no es única, en el sentido de que se pueden usar propiedades del álgebra para simplificarla. Un método gráfico de hacer esto es usar los **DIAGRAMAS DE KARNAUGH**. Para este método se agrupan las entradas, ordenándolas según el código gray, y se buscan bloques de UNOS. En el ejemplo anterior, será:

AB C	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	1	1

Obteniéndose $Q = \overline{A}\overline{B} + AC + \overline{B}C$

La práctica 5 propone algunos usos de compuertas lógicas actuando en función de la COMBINACION de las entradas, denominada **lógica combinatorial**. Uno de estos usos es probar un Multiplexor, que es un circuito integrado que permite seleccionar electrónicamente (con un número que representa una “dirección”) cuál de las 8 entradas se conecta a la salida.

El circuito de la Figura 5.3 usa 4 entradas para “contar” de 1 a 12, representando los doce meses del año. Tres de las entradas ($A_2=A$, $A_1=B$ y $A_0=C$) cumplen la función de seleccionar cuál de las 8 entradas, D_i , se conecta a la salida. La entrada A_3 se usa también para fijar los niveles de las entradas, ya sea directamente o a través de un inversor. El circuito “funciona”, es decir pone un “1” en la salida Q en los meses que tienen 31 días, porque se han seleccionado de manera adecuada cuales de las entradas se conecta a A_3 (grisado en la tabla) y cuáles a $\overline{A_3}$.

C	B	A		D_i	Q	Mes
A_0	A_1	A_2	A_3	i		
0	0	0	0			
0	0	0	1	0	1	1-E
0	0	1	0	1	0	2- F
0	0	1	1	1	1	3- M
0	1	0	0	2	0	4- A
0	1	0	1	2	1	5- M
0	1	1	0	3	0	6- J
0	1	1	1	3	1	7- J
1	0	0	0	4	1	8- A
1	0	0	1	4	0	9- S
1	0	1	0	5	1	10- O
1	0	1	1	5	0	11- N
1	1	0	0	6	1	12- D

A modo de ejemplo, algunos circuitos que se comportan como compuertas lógicas, solo para que vean que no son “mágicas”, y que con lo que ya vieron los pueden entender.

