

FISICA 1 (PALEONTOLOGÍA)

2DO CUATRIMESTRE 2020

CLASE 17

RODOLFO SASSOT


CLASE 17: Circuitos

Temas: Corriente eléctrica, resistencia, ley de Ohm.

corriente eléctrica: ~flujo de carga a través de un area

$$I \equiv \frac{dq}{dt} \quad (\text{dirección de una carga positiva})$$
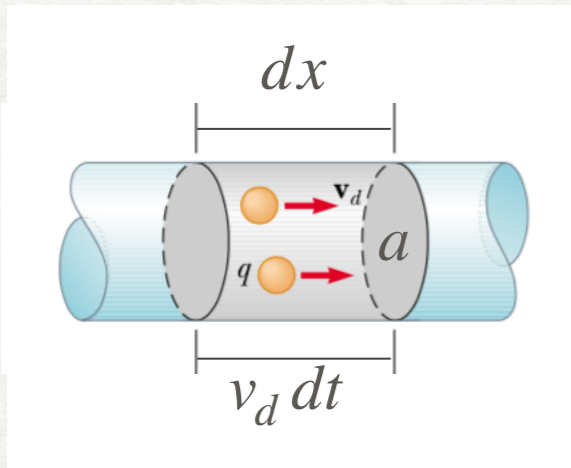
$$1A \equiv \frac{1C}{1s} \quad \text{Ampere}$$



$$\begin{aligned} dq &= (n a dx) q \\ &= (n a v_d dt) q \\ I &= \frac{dq}{dt} = n a v_d q \end{aligned}$$

n número de portadores de carga por unidad de volumen

q carga de los portadores

v_d velocidad de deriva

ejemplo: cable de cobre de $a = 1 \text{ mm}^2$ lleva 10 A

$$\rho_{Cu} = 8.95 \text{ g/cm}^3$$

$$m_{Cu} = 63.5 \text{ g/mol}$$

$$V = \frac{m_{Cu}}{\rho_{Cu}} = 7.09 \text{ cm}^3$$

$$n_{Cu} = \frac{6.02 \times 10^{23} e^-}{7.09 \times 10^{-6} \text{ m}^3} = 8.48 \times 10^{28} e^-/\text{m}^3$$

$$v_d = \frac{I}{n a q} = \frac{10 \text{ C/s}}{(8.48 \times 10^{28} \text{ m}^{-3})(10^{-6} \text{ m}^2)(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})} = 0.737 \text{ mm/s}$$

$$n_d = n_e v_d a = (8.48 \times 10^{28} e^-)(0.737 \times 10^{-3} /s)(1 \times 10^{-6}) = 6.25 \times 10^{19} e^-/s$$

CLASE 17: Circuitos

densidad de corriente eléctrica: ~corriente (flujo de carga) por unidad de área


$$J \equiv \frac{I}{a} = \frac{n a v_d q}{a} = n v_d q$$

$$\mathbf{J} = n \mathbf{v}_d q$$

\mathbf{J} requiere un campo: $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ σ conductividad (depende de la naturaleza del conductor)

$\sigma = \sigma(E)$? para la mayoría de los metales $\sigma = cte$ ley de Ohm

Georg Simon Ohm (1787 – 1854)

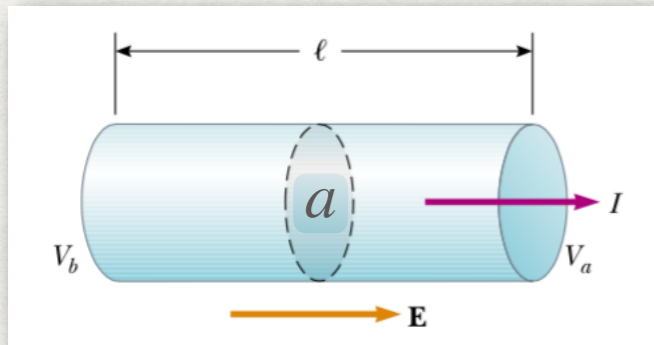

$$\Delta V = V_b - V_a = E l$$

$$J = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{l} = \frac{I}{a}$$

$$\Delta V = I \frac{l}{\sigma a} = I R$$

R resistencia

$$\rho \equiv \frac{1}{\sigma} \text{ resistividad}$$

$$R = \rho \frac{l}{a}$$

$$1 \Omega = \frac{1 V}{1 A}$$


CLASE 17: Circuitos

Material	Resistivity ^a ($\Omega \cdot m$)
Silver	1.59×10^{-8}
Copper	1.7×10^{-8}
Gold	2.44×10^{-8}
Aluminum	2.82×10^{-8}
Tungsten	5.6×10^{-8}
Iron	10×10^{-8}
Platinum	11×10^{-8}
Lead	22×10^{-8}
Nichrome ^b	1.50×10^{-6}
Carbon	3.5×10^{-5}
Germanium	0.46
Silicon	640
Glass	10^{10} to 10^{14}
Hard rubber	$\approx 10^{13}$
Sulfur	10^{15}
Quartz (fused)	75×10^{16}




$$\Delta V = IR$$


$$I = \frac{1}{R} \Delta V$$

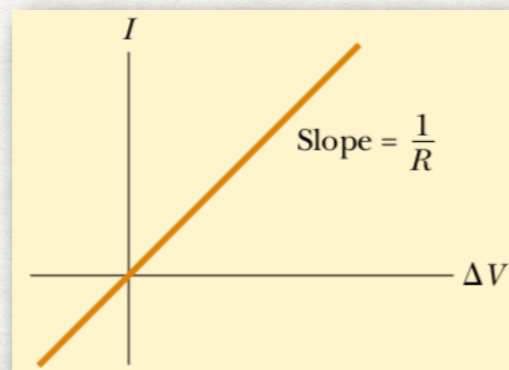

ohmico

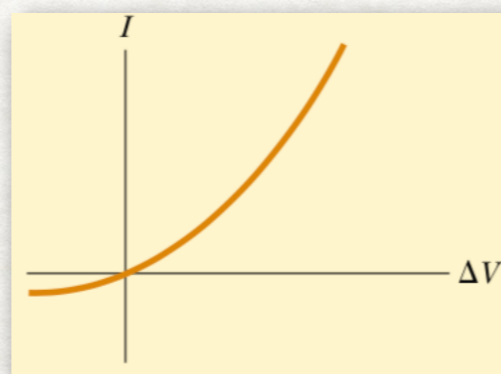

no-ohmico

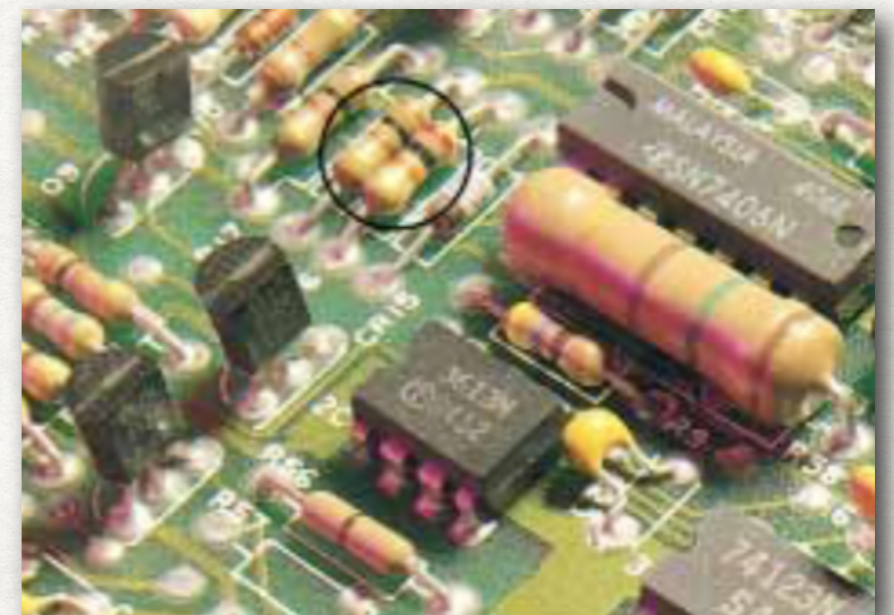

CLASE 17: Circuitos


resistencia y temperatura:

$$\rho(T) = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$


$$R(T) = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

ρ_0 resistividad a T_0

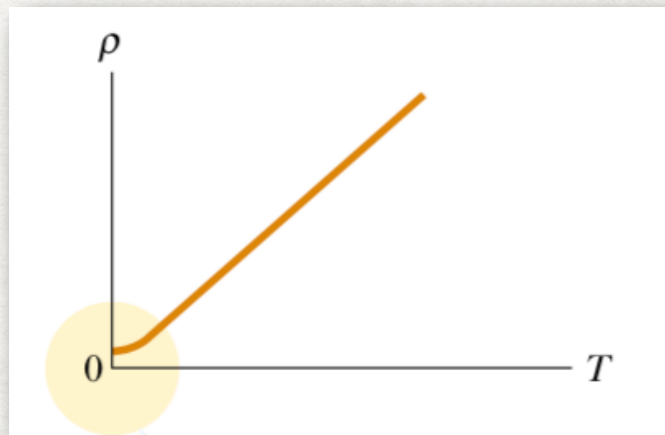
α coeficiente de temperatura $\sim 4 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



metales

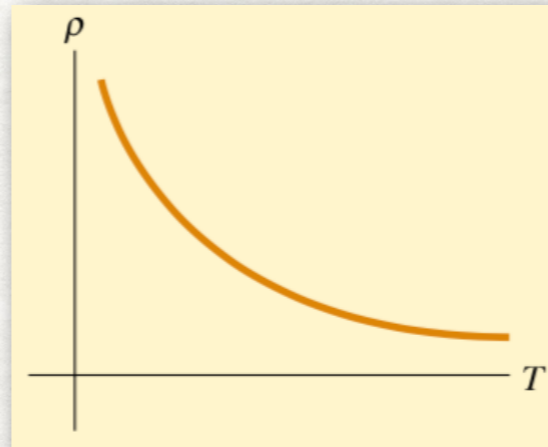


semi-conductores: silicio, germanio

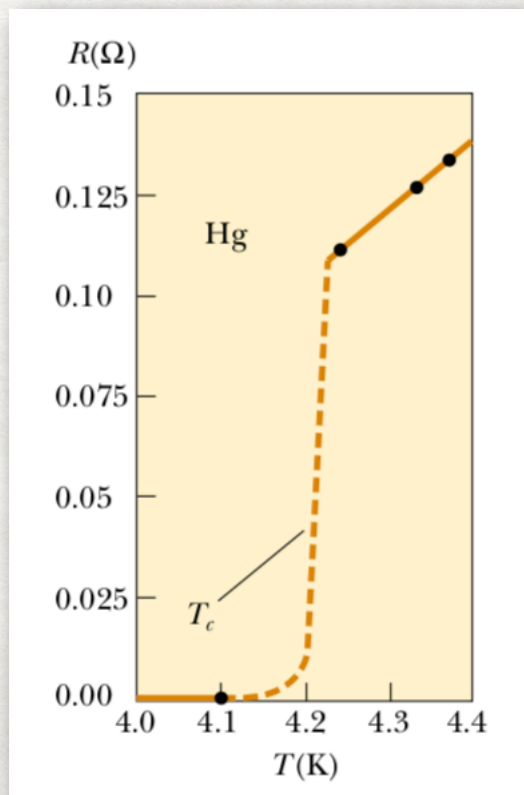


$$I = \frac{1}{R} \Delta V$$

superconductores

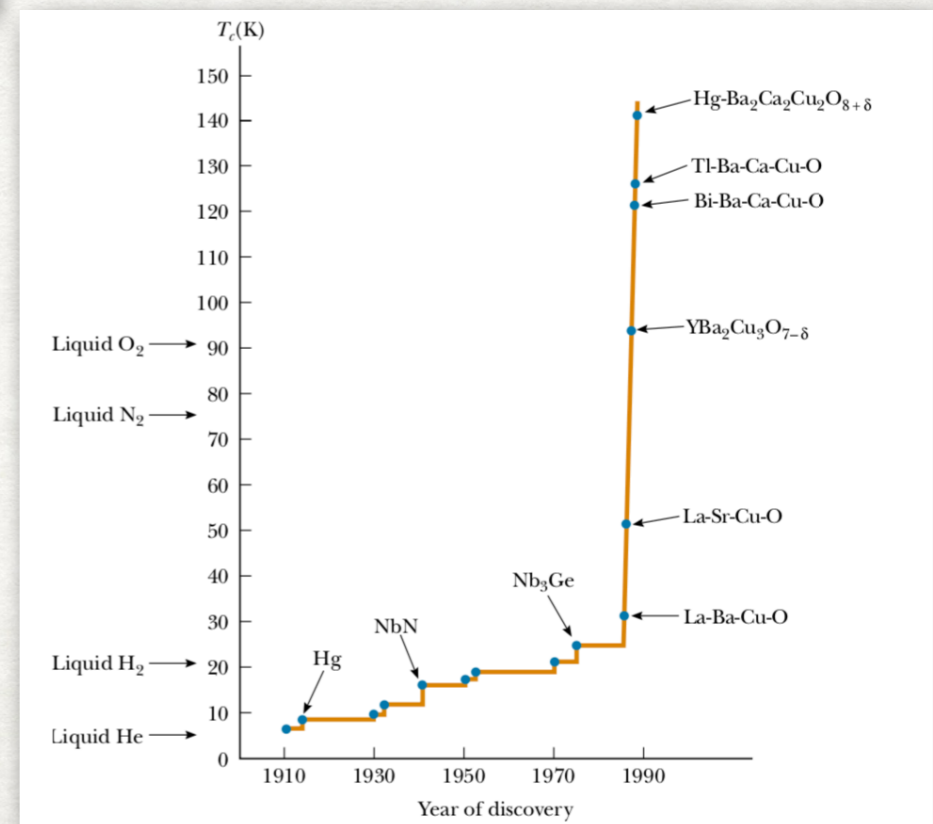

CLASE 17: Circuitos

energía eléctrica y potencia:

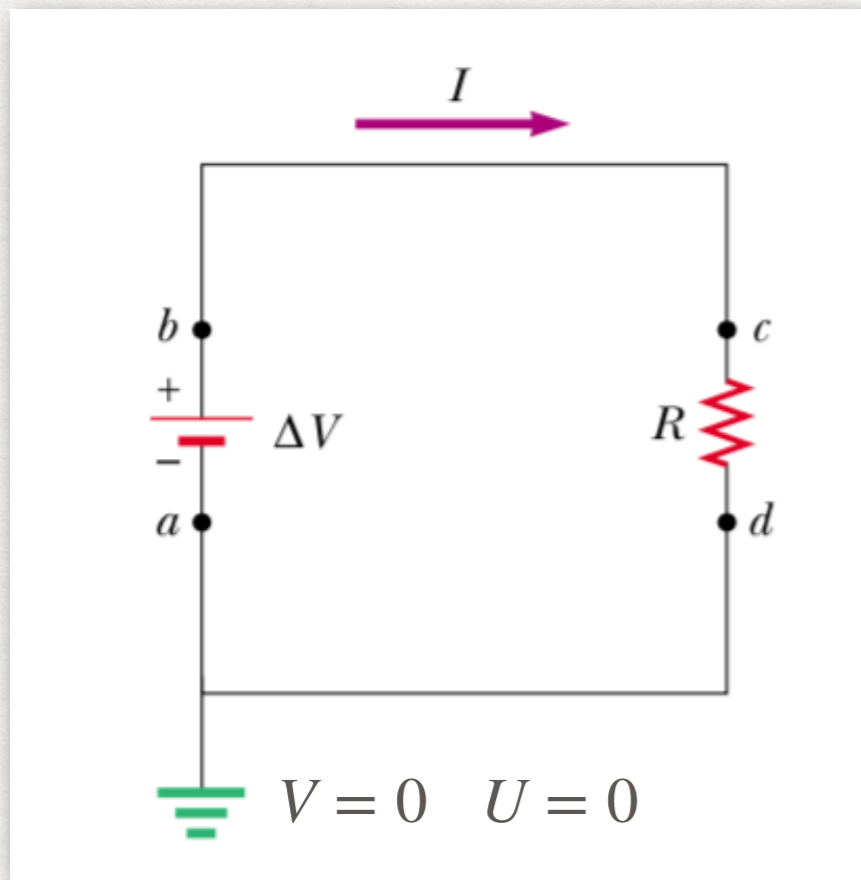

$$\Delta V = IR$$

$$a \rightarrow b \quad dU = \Delta V dQ$$

$$c \rightarrow d \quad dU = -\Delta V dQ$$

$$\mathcal{P} = \frac{dU}{dt} = \Delta V \frac{dQ}{dt} = \Delta V I \quad \text{ritmo de cambio de la energía}$$


$$\mathcal{P} = I \Delta V = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R} \quad \text{potencia entregada al resistor}$$

$\sim 765 \text{ kV}$



CLASE 17: Circuitos

energía eléctrica y potencia:

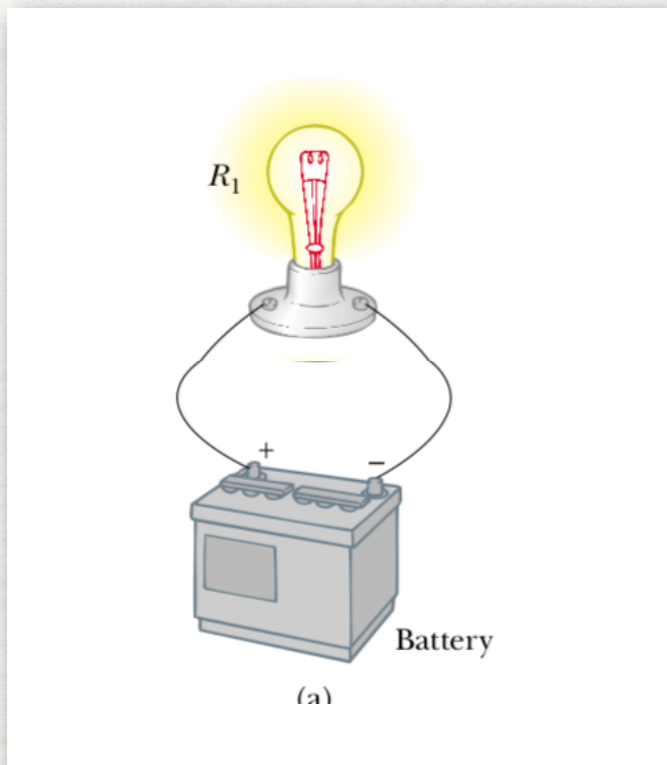

$$\Delta V = 12 \text{ V}$$

$$R = 6 \Omega$$

$$I = ?$$

$$\mathcal{P} = ?$$

$$\Delta V = IR$$

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{12 \text{ V}}{6 \Omega} = 2 \text{ A}$$

$$\mathcal{P} = I \Delta V = 2 \text{ A} \cdot 12 \text{ V} = 24 \text{ W}$$

$$\Delta V = 120 \text{ V}$$

$$\mathcal{P} = 24 \text{ W}$$

$$I = ?$$

$$R = ?$$

$$\mathcal{P} = I \Delta V$$

$$I = \frac{\mathcal{P}}{\Delta V} = \frac{24 \text{ W}}{120 \text{ V}} = 0.2 \text{ A}$$

$$R = \frac{\Delta V}{I} = \frac{120 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 600 \Omega$$

$$\Delta V = 12 \text{ V}$$

$$R = 600 \Omega$$

$$I = ?$$



$$\mathcal{P} = ?$$

$$I = \frac{\Delta V}{R} = \frac{12 \text{ V}}{600 \Omega} = 0.02 \text{ A}$$

$$\mathcal{P} = I \Delta V = 0.02 \text{ A} \cdot 12 \text{ V} = 0.24 \text{ W}$$

CLASE 17: Circuitos

resistores en serie y paralelo:

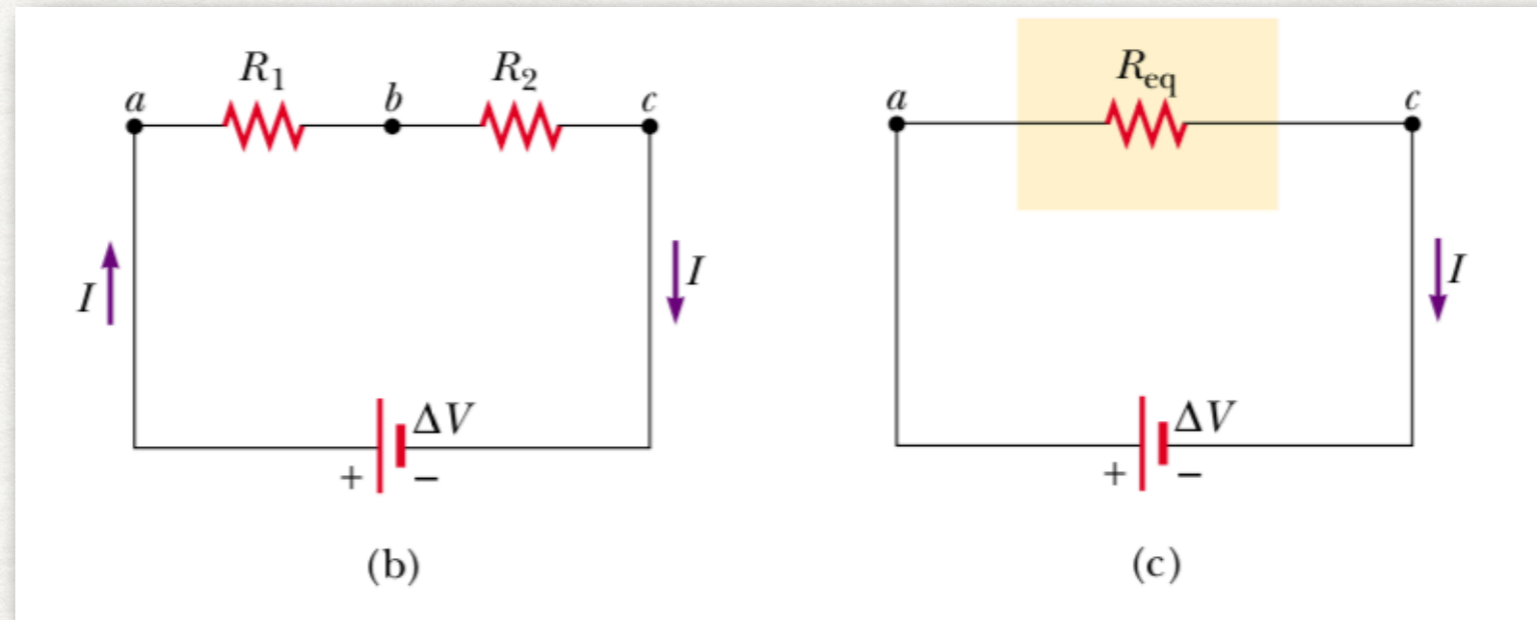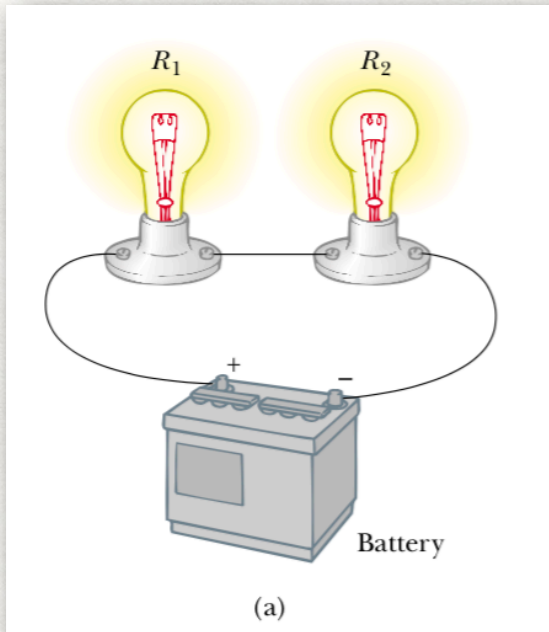

$$\Delta V = IR$$

$$\Delta V = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) = IR_{eq}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$$



resistencias en serie

al revés que los capacitores!



CLASE 17: Circuitos

resistores en serie y paralelo:

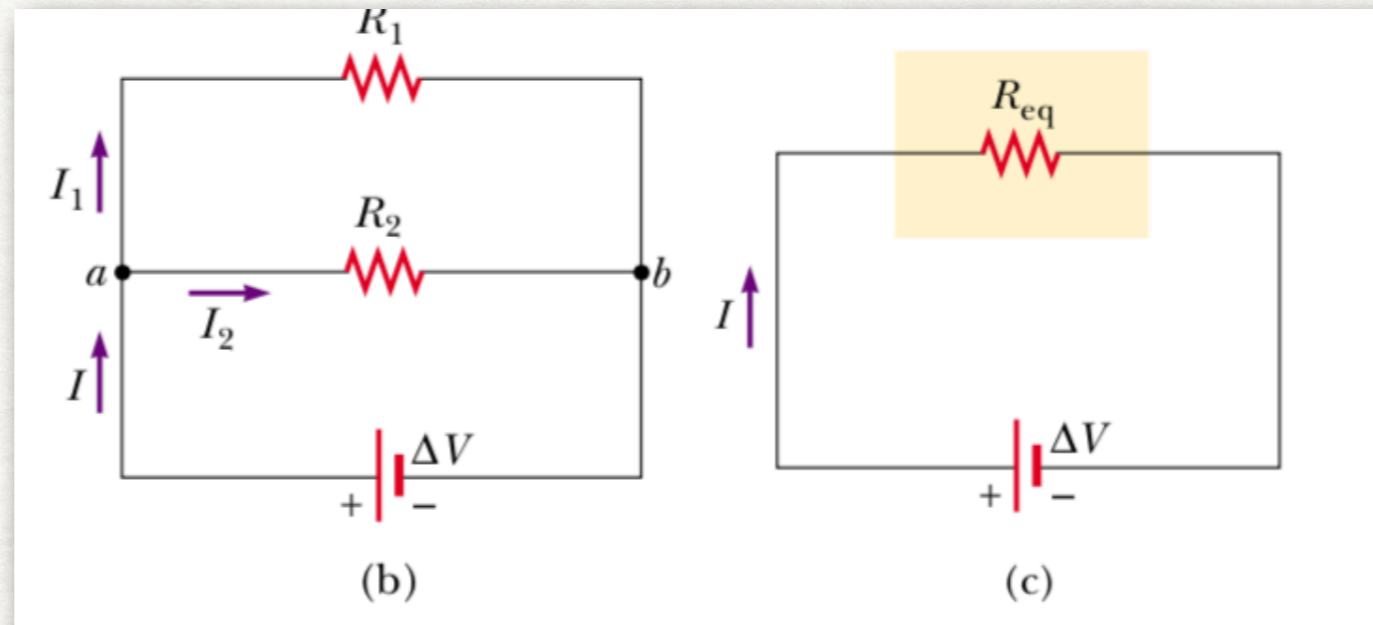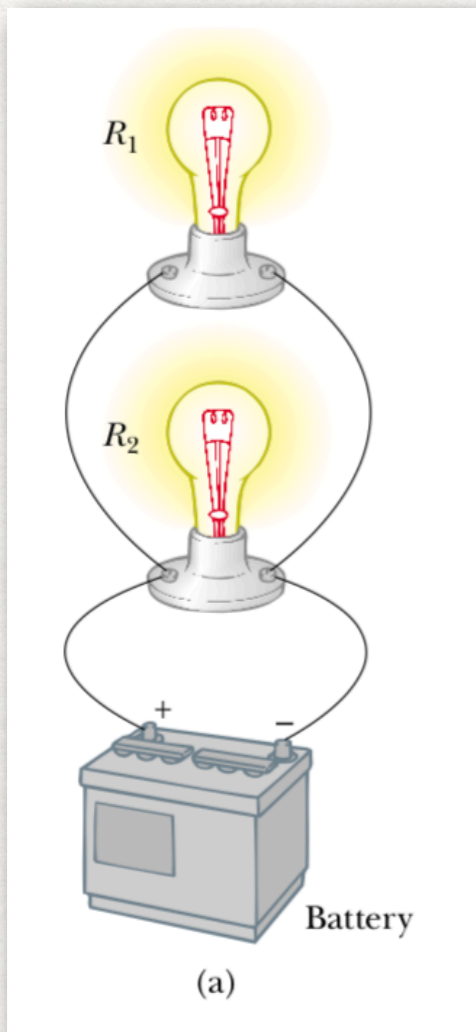

$$\Delta V = IR \quad I = I_1 + I_2 = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

resistencias en paralelo